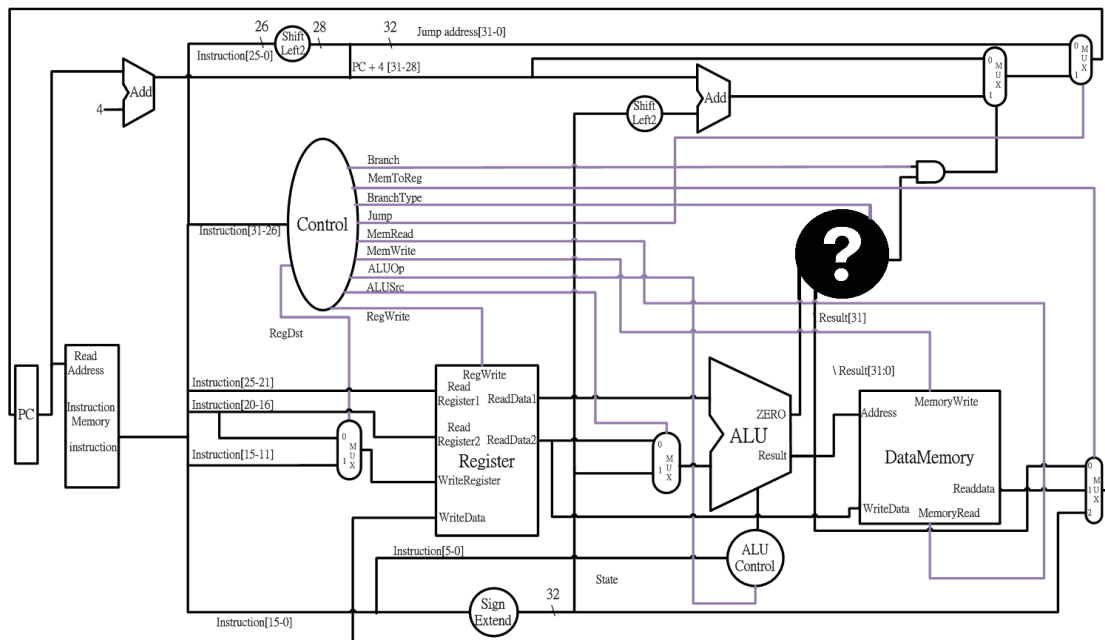



# Computer Organization

0613144\_葉之晴、0613149\_翁羽亮

Architecture diagram:



?部分如下

 

## Detailed description of the implementation:

### 1. control unit's output signals

#### (1) Branch\_o :

當分支指令為「not equal」狀態時，分支指令為 0

#### (2) Jump\_o :

當 jump 是 j 或 jal 指令時，為 0

當 jump 是 jr 指令時，為 2

當 jump 其他狀況時，為 1

#### (3) MemRead\_o :

如需讀取記憶體，便會使 MemRead 為 1(例：lw)

#### (4) Mem\_Write\_o :

如需寫入記憶體，便會使 MemWrite 為 1(例：sw)

#### (5) MemtoReg :

當指令為 lw 時，MemtoReg 為 1

當指令為 sw 時，MemtoReg 為 2

當指令其他時，MemtoReg 為 0

### 2. Signals for jump address

$\text{jump\_addr\_o}[1:0] = 2'b00$ ; // jump\_addr\_o 是 jump 指令的目標位址

$\text{jump\_addr\_o}[28-1:2] = \text{im\_out}[26-1:0]$ ; // im\_out 是指令記憶體的輸出

$\text{jump\_addr\_o}[32-1:28] = \text{adder1\_sum}[32-1:28]$ ; // adder1\_sum 是 PC+4

PC+4 的訊號也需要儲存至暫存器 Reg[31]，才可儲存 jump address

### 3. MUX

#### (1) 2-to-1 MUX for the PC source:

(a) 選擇輸入訊號 = (Branch 的 MUX 輸出) 和 (Branch)

(b) source1 = PC+4

(c) source0 = branch 指令的位址 + (PC+4)

#### (2) 3-to-1 MUX for the PC source:

(a) 選擇輸入訊號 = Jump\_o

(b) source0 = jump\_addr\_o

(c) source1 = 前方 MUX 的輸出

(d) source2 = Reg[Rs]


#### (3) 3-to-1 MUX determining which data will be written into register:

(a) 選擇輸入訊號 = MemtoReg\_o from control signal

- (b)source0 = result of ALU
- (c)source1 = output of data memory
- (d)source2 = output of sign extension

## Problems encountered and solutions:

### 1. 跳躍位址有必要 Shift Left 2 嗎?如圖

 

所以將其替換成

```
jump_addr_o[1:0] = 2'b00;
```

```
jump_addr_o[28-1:2] = im_out[26-1:0];
```

```
jump_addr_o[32-1:28] = adder1_sum[32-1:28];
```

發現結果是一樣的，所以其實應該可以省略

## Lesson learnt (if any):

在不需要Shift Left 2 的狀況下該怎麼實現jump address

Jump 指令要怎麼從不同地方(如：暫存器)指派到 PC